


# Laboratorio Avanzato di Elettronica

A.A. 2011/12

## Diode

# Il diodo ideale : caratteristica I-V


Elemento non lineare fondamentale di un circuito

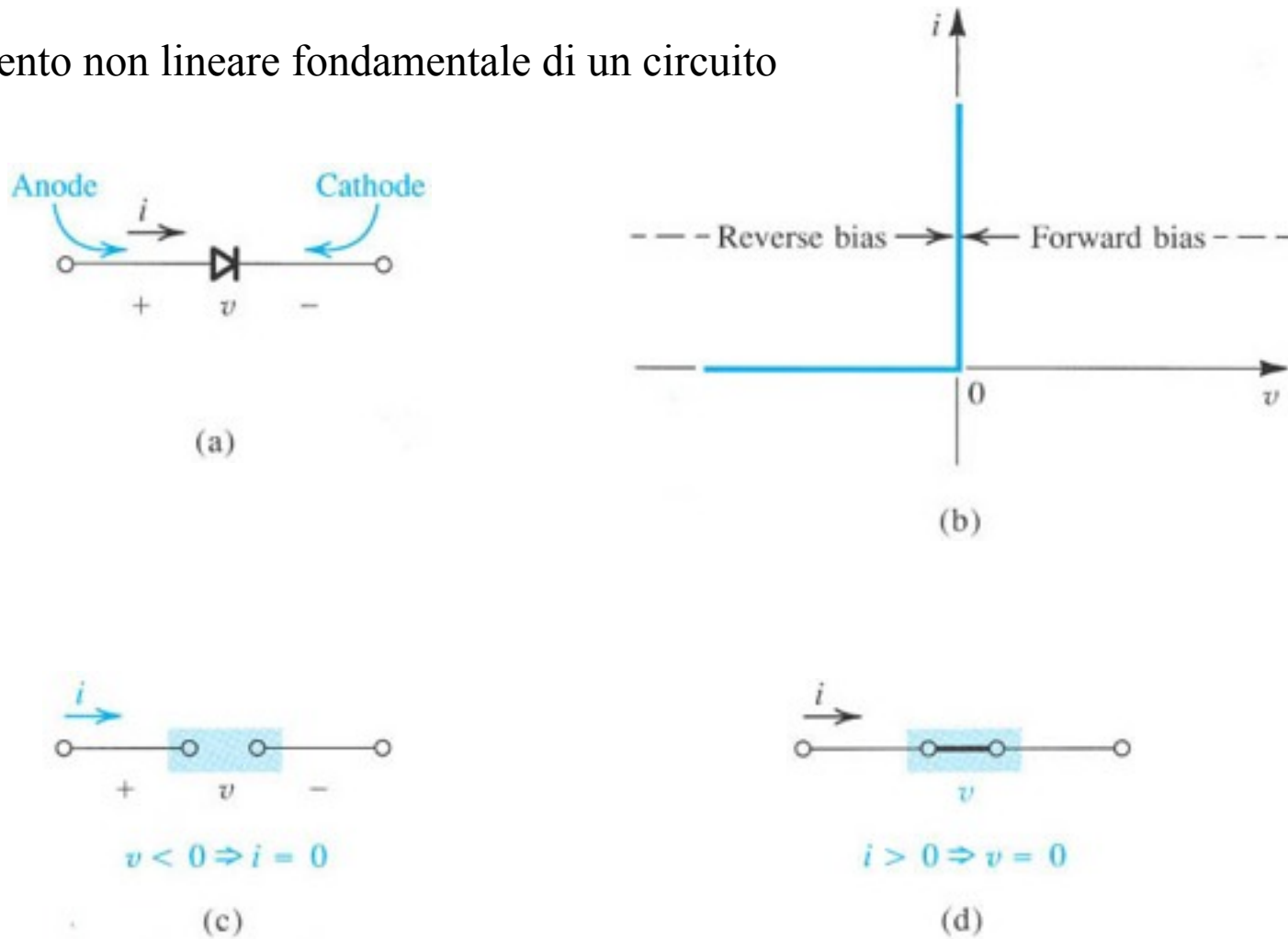


**Figure 3.1** The ideal diode: (a) diode circuit symbol; (b)  $i$ - $v$  characteristic; (c) equivalent circuit in the reverse direction; (d) equivalent circuit in the forward direction.

Il circuito esterno deve essere tale da limitare la corrente nel F-B, e determinare la tensione nel R-B

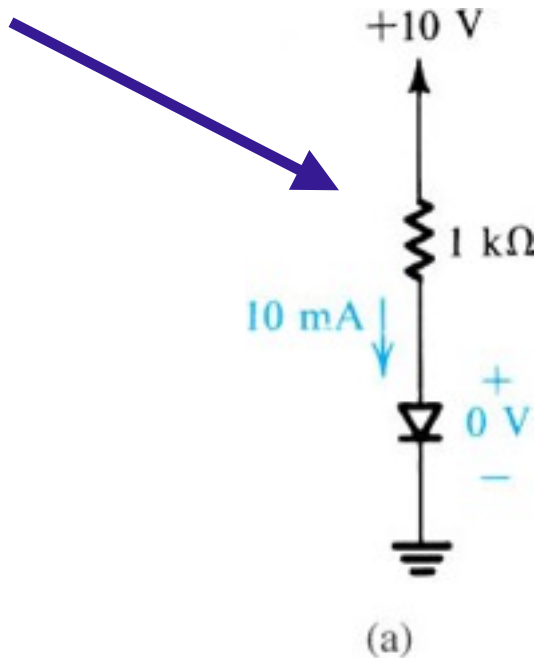diodo in conduzione, (cortocircuito)  
la corrente determinata  
dalla tensione +10 V  
e dalla resistenza di  $1\text{k}\Omega$




diodo interdetto, (aperto)  
non passa corrente,  
la tensione ai capi del diodo  
e' la tensione applicata.

 

**Figure 3.2** The two modes of operation of ideal diodes and the use of an external circuit to limit the forward current (a) and the reverse voltage (b).

# Un semplice circuito: il rettificatore

 

Notare come  $v_i$  in input ha valore medio nullo, mentre  $v_o$  ha valore medio diverso da zero.

**Figure 3.3** (a) Rectifier circuit. (b) Input waveform. (c) Equivalent circuit when  $v_i \geq 0$ . (d) Equivalent circuit when  $v_i < 0$ . (e) Output waveform.

Caratteristica  $V_i$  vs  $V_o$   
del circuito rettificatore


 
 


Grafico di  $V_D$  del diodo del circuito rettificatore

## Applicazione: gate logici con diodi

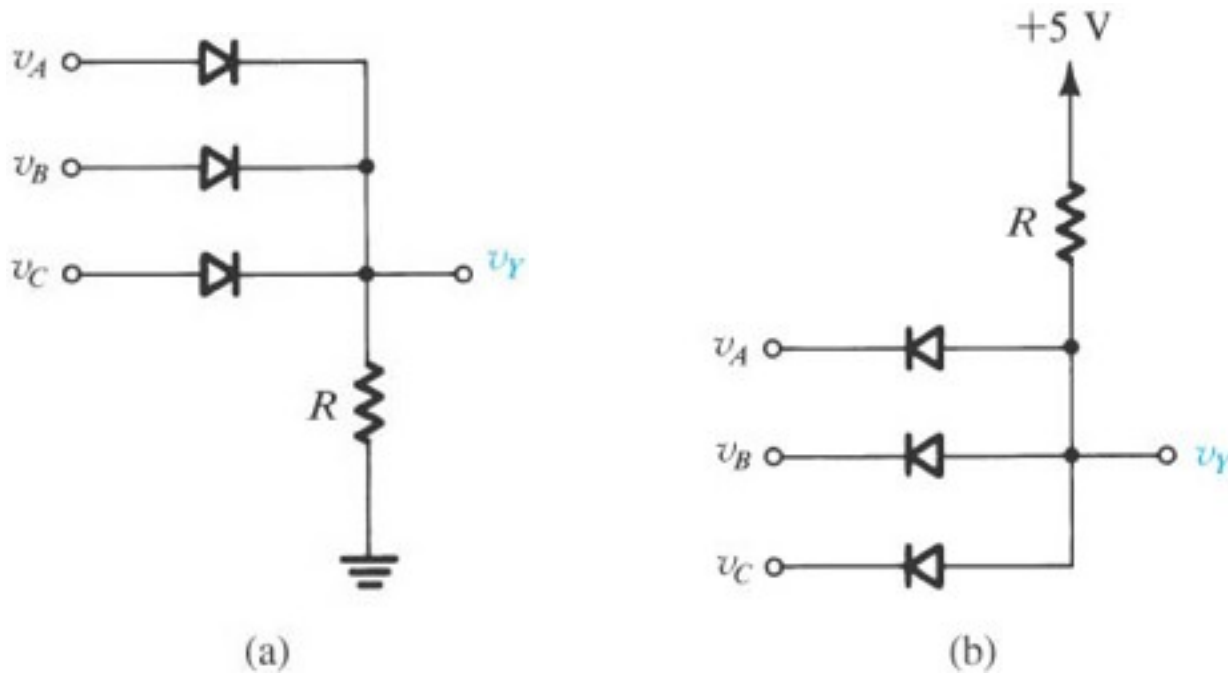

OR function  $Y=A+B+C$

AND function  $Y=A \cdot B \cdot C$

**Figure 3.5** Diode logic gates: (a) OR gate; (b) AND gate (in a positive-logic system).

## Analisi di un circuito con diodi va fatto partendo da ipotesi sulla conduzione o meno dei diodi



Caso (a):

Ipotesi che i 2 diodi conducano,  
quindi  $V_B = 0$  e  $V = 0$ .

$$I_{D2} = (10 - 0) / 10 = 1 \text{ mA}$$

$$I + 1 = (0 - (-10)) / 5 = 2 \text{ mA}, I = 1 \text{ mA}$$

Ipotesi OK

 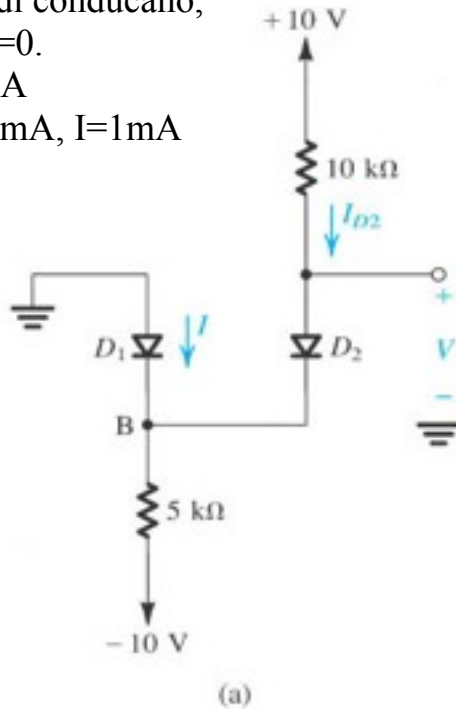

Caso (a):

Ipotesi che i 2 diodi conducano,  
quindi  $V_B = 0$  e  $V = 0$ .

$$I_{D2} = (10 - 0) / 5 = 2 \text{ mA}$$

$$I + 2 = (0 - (-10)) / 10 = 1 \text{ mA}, I = -1 \text{ mA}$$

Ipotesi NOT\_OK.

Altra ipotesi:

$D_1 = \text{OFF}, D_2 = \text{ON}$

$$I_{D2} = (10 - (-10)) / 15 = 1.33 \text{ mA}$$

$$V_B = -10 + 10 \times 1.33 = +3.3 \text{ V}$$

Risultato OK:

$$I = 0, V = 3.3 \text{ V}$$

**Figure 3.6** Esercizio: calcolare  $I_{D2}$  e  $I$  per entrambi i circuiti

# Altri esercizi


 


Figure E3.4 Trovare i valori di  $I$  e  $V$

 

# Caratteristica di un diodo a giunzione di semiconduttore



Tre regioni:

1. regione forward, determinata da  $v > 0$
2. regione backward, determinata da  $v < 0$
3. regione di breakdown, determinata da  $v < -V_{zk}$

Figure 3.7 The  $i-v$  characteristic of a silicon junction diode.

# Regione Bias-Forward

La regione forward e' attivata quando la tensione  $V$  ai terminali del diodo e' positiva

$$i = I_S(e^{v/nV_T} - 1)$$

$n$  per diodi integrati vale 1,  
per quelli discreti vale 2

La  $I_S$  e' la *corrente di saturazione o corrente di scala*. Ha un valore, per piccoli segnali, di  $10^{-15}$  A  
Dipende dalla temperatura, si raddoppia per ogni 5 °C di aumento della temperatura.

$V_T$  e' invece la *Tensione Termica*, e vale a 20 °C 25.2 mV  
approssimata per i calcoli a 25.0 mV.

$$V_T = \frac{kT}{q}$$

$k$  costante di Boltzman,  
 $T$  temperatura in Kelvin,  
 $q$  carica elettrica

Con valori di corrente  $i \gg I_S$  la  
relazione si approssima a

$$i \approx I_S e^{v/nV_T} \longrightarrow v = nV_T \ln\left(\frac{i}{I_S}\right)$$

La relazione esponenziale  $I$ - $V$  copre abbondantemente fino a 7 ordini di grandezza

Se la tensione al diodo e'  $V_1$  la corrente  $i_1$  sara' data da

$$i_1 = I_S e^{V_1/nV_T}$$

e per  $V_2$

$$i_2 = I_S e^{V_2/nV_T}$$

$$V_2 - V_1 = nV_T \ln\left(\frac{I_2}{I_1}\right) \quad \text{o in base10} \quad V_2 - V_1 = 2.3nV_T \lg\left(\frac{I_2}{I_1}\right)$$


Queste relazioni semplicemente dicono che per una cambiamento di un fattore 10 in corrente, decade, la tensione del diodo cambia di un fattore  $2.3nV_T$ , che equivale a 60 mV con  $n=1$  e 120 mV con  $n=2$ .

Se si plotta la caratteristica i-v, la relazione precedente mostra che se si usa una scala semilogaritmica, la  $v$  su asse verticale lineare e la corrente  $i$  su asse logaritmico la caratteristica e' una retta con una slope di  $2.3nV_T$  per decade di corrente, **che si approssima quasi sempre a 0.1 V/decade di corrente**

dalla caratteristica i-v , si vede che per  $v < 0.5V$  la corrente e' molto piccola, questo valore e' usualmente indicato come **cut-in voltage**.

Il diodo lo si puo' considerare in conduzione piena tra 0.6V e 0.8V, semplificando si puo' fissare la tensione di conduzione a 0.7 V; la corrente a questo valore limite dipendera' dal tipo di diodo.

Per piccoli segnali, un diodo avra' una corrente di 1 mA a 0.7V, mentre per un diodo di potenza la corrente sara' di 1A a 0.7V

 

**Figure 3.9** Illustrating the temperature dependence of the diode forward characteristic. At a constant current, the voltage drop decreases by approximately 2 mV for every 1°C increase in temperature.

# La regione reverse-bias

Il diodo entra in reverse mode quando ha una tensione negativa.

Dall'equazione

$$i = I_S(e^{v/nV_T} - 1)$$

si vede che per  $v < 0$  e maggiore in grandezza di  $nV_T$  ( $\sim 25\text{mV}$ ) il termine esponenziale diventa trascurabile per cui si può usare la relazione

$$i \approx -I_S$$

che indica che la corrente inversa è praticamente costante

**Corrente di Saturazione o reverse current.**

I diodi reali hanno correnti di saturazione di circa  $10\text{ nA}$ , contro i  $10\text{ fA}$  previsti, questo è dovuto al fenomeno del leakage, che dipende dall'area della giunzione.

La corrente inversa cresce anche con la temperatura ed una regola pratica dice che la corrente inversa si raddoppia ad ogni aumento di temperatura di  $10\text{ }^\circ\text{C}$ .


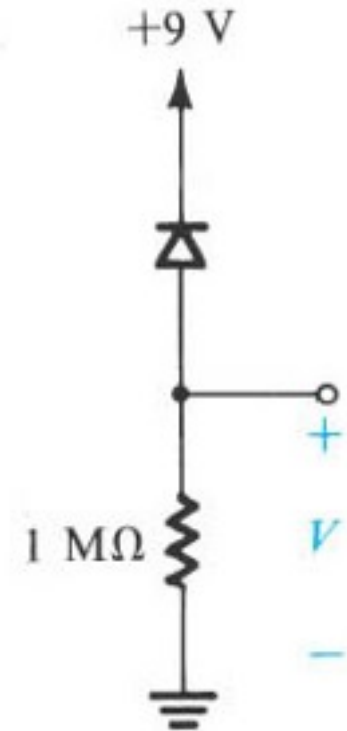


Figure E3.9
 
# Modelli di caratteristica $i$ - $V$ forward

Il modello esponenziale e' il piu' accurato, ma il piu' difficile data la sua non linearita'.




Dal circuito e con  $V_{DD} > 0.5$  V, la  $I_D \gg I_S$ , per cui

$$I_D = I_S e^{V_D / nV_T}$$

Con Kirchhoff ottengo la seconda espressione

$$I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{R}$$

 

Ho due incognite,  $I_D$  e  $V_D$  e due espressioni, per cui posso risolvere il sistema. Un metodo pratico e' usare l'analisi grafica.

**Figure 3.10** A simple circuit used to illustrate the analysis of circuits in which the diode is forward conducting.

# Modello lineare a pezzi

La curva esponenziale si modella con due rette, retta A con slop nullo e retta B con slop  $1/r_D$


Come si vede dal grafico, per una corrente da 0.1 mA a 10 mA la differenza di tensione e' < 50mV.

Naturalmente la scelta della retta dipende dalla regione di lavoro.

Il modello lineare puo' essere descritto da

$$i_D = 0, \quad v_D \leq V_{D0}$$
 
$$i_D = \frac{v_D - V_{D0}}{R}, \quad v_D \geq V_{D0}$$




nel grafico  $r_D = 20 \Omega$

Figure 3.12 Approximating the diode forward characteristic with two straight lines: the piecewise-linear model.

Il circuito equivalente del modello lineare include un diodo lineare per costringere la  $i_D$  solo nella direzione forward.

Questo modello e' detto modello **batteria + resistenza**

 

**Figure 3.13** Piecewise-linear model of the diode forward characteristic and its equivalent circuit representation.



# Modello a caduta costante di tensione


Questo semplice modello assume che nella parte forward, ad un valore fissato di  $V_D$ , la tensione rimanga costante al variare della corrente, nei limiti da 0.1 mA a 10 mA. Si fa un errore di  $\pm 0.1$  V.

Per risolvere l'equazioni si usano le relazioni


$$V_D = 0.7V$$

$$I_D = \frac{V_{DD} - 0.7}{R}$$

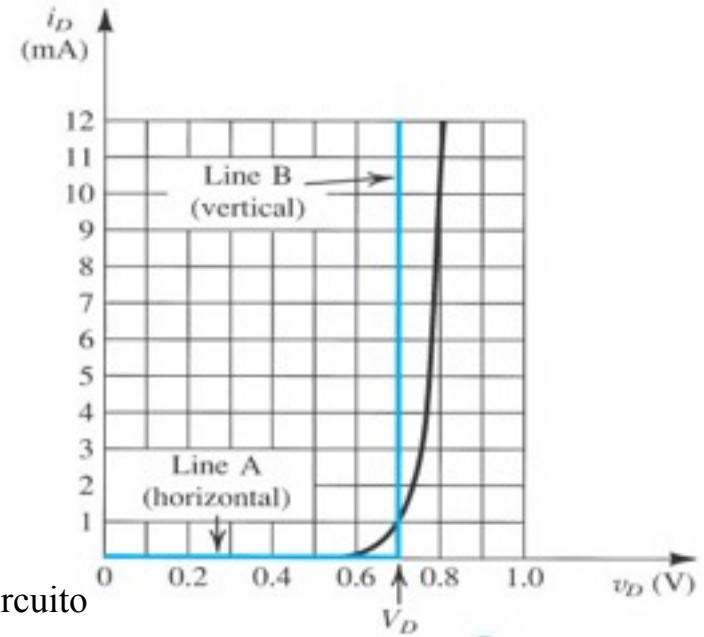con  $V_{DD}$  la tensione di alimentazione del circuito e  $R$  la resistenza di controllo della corrente



Circuito equivalente

 


**Figure 3.15** Development of the constant-voltage-drop model of the diode forward characteristics. A vertical straight line (B) is used to approximate the fast-rising exponential. Observe that this simple model predicts  $V_D$  to within  $\pm 0.1$  V over the current range of 0.1 mA to 10 mA.
 
# Modello Piccoli Segnali

Il diodo puo' lavorare ad un punto di bias tale che per piccoli segnali in quel punto la caratteristica e' considerata lineare.  
 Con il DC bias a 0.7 V, il modello del diodo e' quello con resistenza pari all'inverso della slope della tangente alla curva I-V nel punto di bias.

Al diodo e' applicata una tensione DC  $V_D$  ed a questa e' sovrapposto un segnale  $v_d(t)$  arbitrario.




In asenza del segnale  $v_d(t)$  la tensione ai capi del diodo sarebbe  $V_D$  e la corrente sarebbe

$$I_D = I_S e^{V_D/nV_T}$$

Col segnale applicato la tensione istantanea sara' quindi

$$v_D(t) = V_D + v_d(t)$$

e la corrente di conseguenza  $i_D(t) = I_S e^{v_D(t)/nV_T}$

 

**Figure 3.17** Development of the diode small-signal model. Note that the numerical values shown are for a diode with  $n = 2$ .

Sostituendo si ottiene

$$I_D(t) = I_D e^{v_d/nV_T}$$

Se il segnale e' sufficientemente piccolo cosicche'

$$\frac{v_d}{nV_T} \ll 1$$

Si puo' espandere in serie e troncare al primo termine, si ricava cosi' l'espressione per la corrente per il modello a piccoli segnali- **approssimazione piccoli segnali**

$$i_D(t) \cong I_D \left(1 + \frac{v_d}{nV_T}\right)$$

Valida per segnali  $v(t) \leq 5\text{mA}$

$$i_D(t) = I_D + \frac{I_D}{nV_T} v_d$$


$$i_D(t) = I_D + i_d \quad , \quad \text{con}$$

$$i_d = \frac{I_D}{nV_T} v_d$$

sovrapposta alla corrente DC c'e' una corrente di segnale direttamente proporzionale alla tensione di segnale  $v(t)$

Il termine di proporzionalita' ha dimensioni di una **conduttanza**,  $\text{Ohm}^{-1}$ , e' chiamata **conduttanza di piccoli segnali** del diodo; la **resistenza**  $r_d$  di piccoli segnali del diodo e' l'inverso della conduttanza ed e' proporzionale inversamente alla corrente di bias  $I_D$ .

$$r_d = \frac{nV_T}{I_D}$$

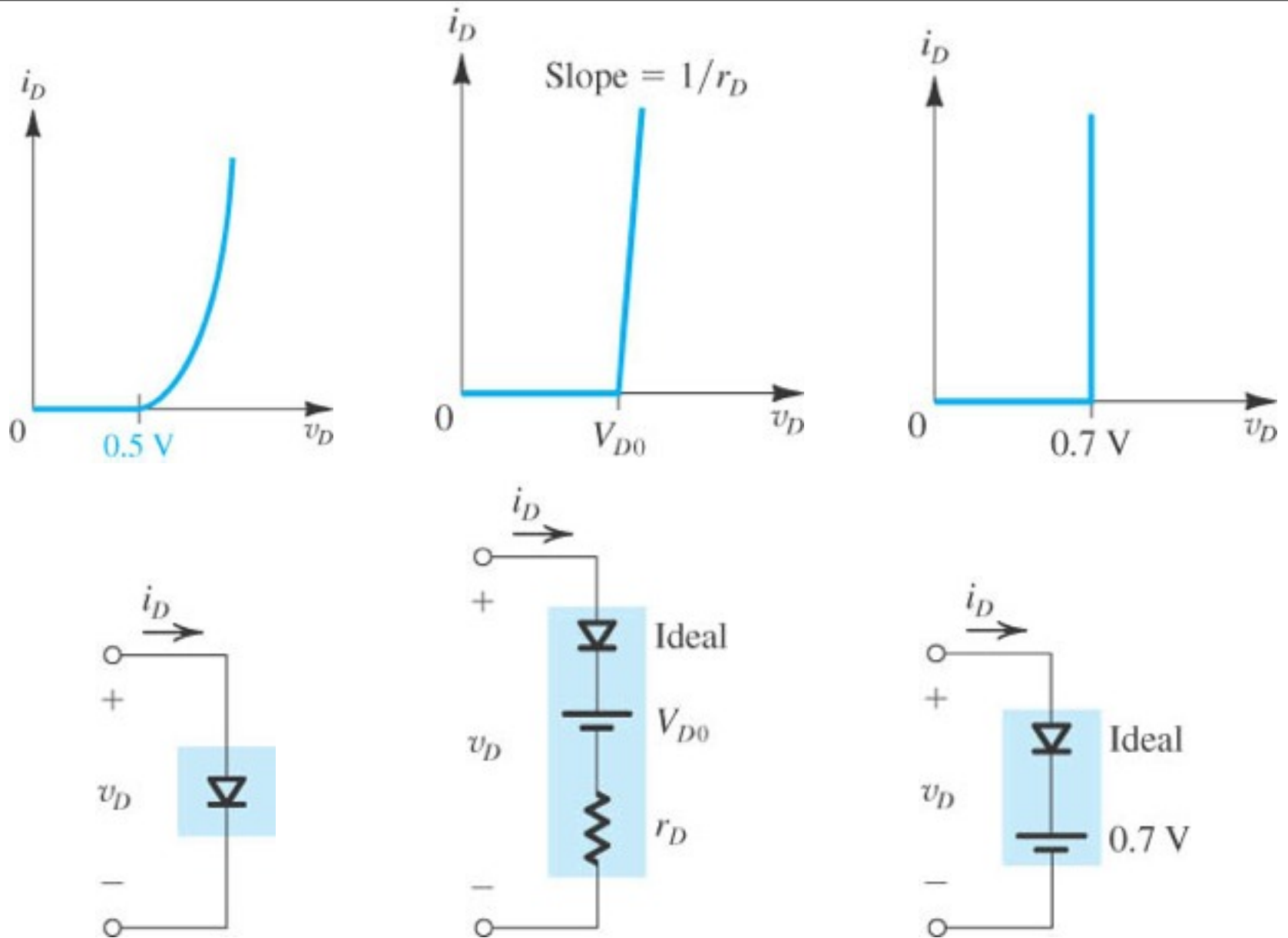

**Table 3.1** Modeling the Diode Forward Characteristic

 
 
 
 



Table 3.1 (Continued)

# Diodi Zener

Operano nella regione reverse-breakdown



Un diodo zener e' caratterizzato dal valore di V per una determinata corrente  $I_{ZT}$

 Un diodo Zener puo' essere modellato secondo il seguente circuito equivalente che e' descritto dalla relazione i-v, come:




$$V_z = V_{z0} + r_z I_z$$

  $r_z$  = Resistenza Incrementale o Dinamica




The diode  $i-v$  characteristic with the breakdown region shown in some detail, e il suo modello

 


**Figure 3.23** (a) Circuit for Example 3.8. (b) The circuit with the zener diode replaced with its equivalent circuit model.

# Circuiti Rettificatori

 


**Figure 3.24** Block diagram of a dc power supply.



 

$$v_o = 0, \quad \text{(a) } v_s < V_{D0}$$

 
$$v_o = \frac{R}{R + r_D} v_s - V_{D0} \frac{R}{R + r_D},$$




(b)

Due parametri importanti:

 - Max. corrente che puo' condurre
- Peak Inverse Voltage, PIV.  $PIV < V_s$ , per evitare breakdown





(c)

 


(d)

**Figure 3.25** (a) Half-wave rectifier. (b) Equivalent circuit of the half-wave rectifier with the diode replaced with its battery-plus-resistance model. (c) Transfer characteristic of the rectifier circuit. (d) Input and output waveforms, assuming that  $r_D \ll R$ .

# Full wave rectifier

  


$$PIV = 2V_s - V_D$$

 


**Figure 3.26** Full-wave rectifier utilizing a transformer with a center-tapped secondary winding: (a) circuit; (b) transfer characteristic assuming a constant-voltage-drop model for the diodes; (c) input and output waveforms.
 
# Diodo con filtro capacitivo rettificatore



(a)

## Caso ideale

 


(b)

**Figure 3.28** (a) A simple circuit used to illustrate an ideal diode. Note that the circuit provides a dc voltage equal to the peak of the input sine wave. The circuit is therefore known as a peak rectifier or a peak detector.

# Caso reale, diodo ideale


Condizioni stazionarie,  $RC \gg T$

 

$$i_L = v_o / R$$

e la corrente del diodo

$$i_D = i_C + i_L = C \frac{dv_i}{dt} + i_L$$

 

**Figure 3.29** Voltage and current waveforms in the peak rectifier circuit with  $CR \approx T$ . The diode is assumed ideal.

## Osservazioni:

1. Il diodo conduce per un tempo breve,  $\Delta t$  vicino al picco del segnale
2. la conduzione del diodo inizia al tempo  $t_1$  quando la  $v_i$  uguaglia la  $v_0$
3. quando il diodo e' off il condensatore si scarica attraverso R, se  $CR \gg T$ ,  $V_r$  molto piccolo
4. quando  $V_r$  piccolo,  $v_0$  quasi uguale al valore di picco di  $v_i$  per cui  $I_L = V_p/R$  e si [uo' scrivere  $V_0 = V_p - 1/2 V_r$

Con queste osservazioni si puo' ricavare l'espressione per  $V_r$  e per la media ed il valore di picco della corrente del diodo

$$v_0 = V_p e^{-t/CR}$$

al termine della scarica  $V_p - V_r \cong V_p e^{-T/RC}$

ma per  $CR \gg T$ ,  $e^{-T/RC} = 1 - T/CR$

quindi per avere la  $V_r$  piccola, **tensione di ripple piccola**, si deve scegliere C tale che  $CR \gg T$

cosi' con  $f=1/T$  si puo' scrivere che  $V_r = \frac{V_p}{fCR}$

Quanto sara' grande l'intervallo di conduzione?

Se si suppone che la conduzione del diodo cessi al picco vi allora si puo' scrivere  $V_p \cos(\omega\Delta t) = V_p - V_r$

dove  $\omega = 2\pi f$  e' la frequenza angolare di  $v_I$

Ora  $\omega\Delta t$  e' un angolo piccolo e possiamo approssimare  $\cos(\omega\Delta t) \simeq 1 - 1/2(\omega\Delta t)^2$

$$\omega\Delta t \simeq \sqrt{2V_r/V_p}$$


che conferma che per  $V_r \ll V_p$  l'angolo sara' piccolo e quindi piccolo il ripple

La corrente media del diodo in conduzione,  $i_{Dav}$


$Q_{Cond} = i_{Cav} \Delta t$ , ma  $i_{Cav} = i_{Dav} - I_L$  e  $Q_{disc} = CV$  nell'intervallo della scarica

$$i_{Dav} = I_L (1 + \pi \sqrt{2V_r/V_p})$$


Come si vede per  $V_r \ll V_p$  la corrente di conduzione e' molto piu' grande della corrente di load; questo e' dovuto al fatto che il diodo deve recuperare le cariche perse dal condensatore in un tempo molto breve.

 

**Figure 3.30** Waveforms in the full-wave peak rectifier.

 

(a)

 


(b)


**Figure 3.31** The “superdiode” precision half-wave rectifier and its almost-ideal transfer characteristic. Note that when  $v_I > 0$  and the diode conducts, the op amp supplies the load current, and the source is conveniently buffered, an added advantage. Not shown are the op-amp power supplies.



# Circuito limitatore

 

**Figure 3.32** General transfer characteristic for a limiter circuit.

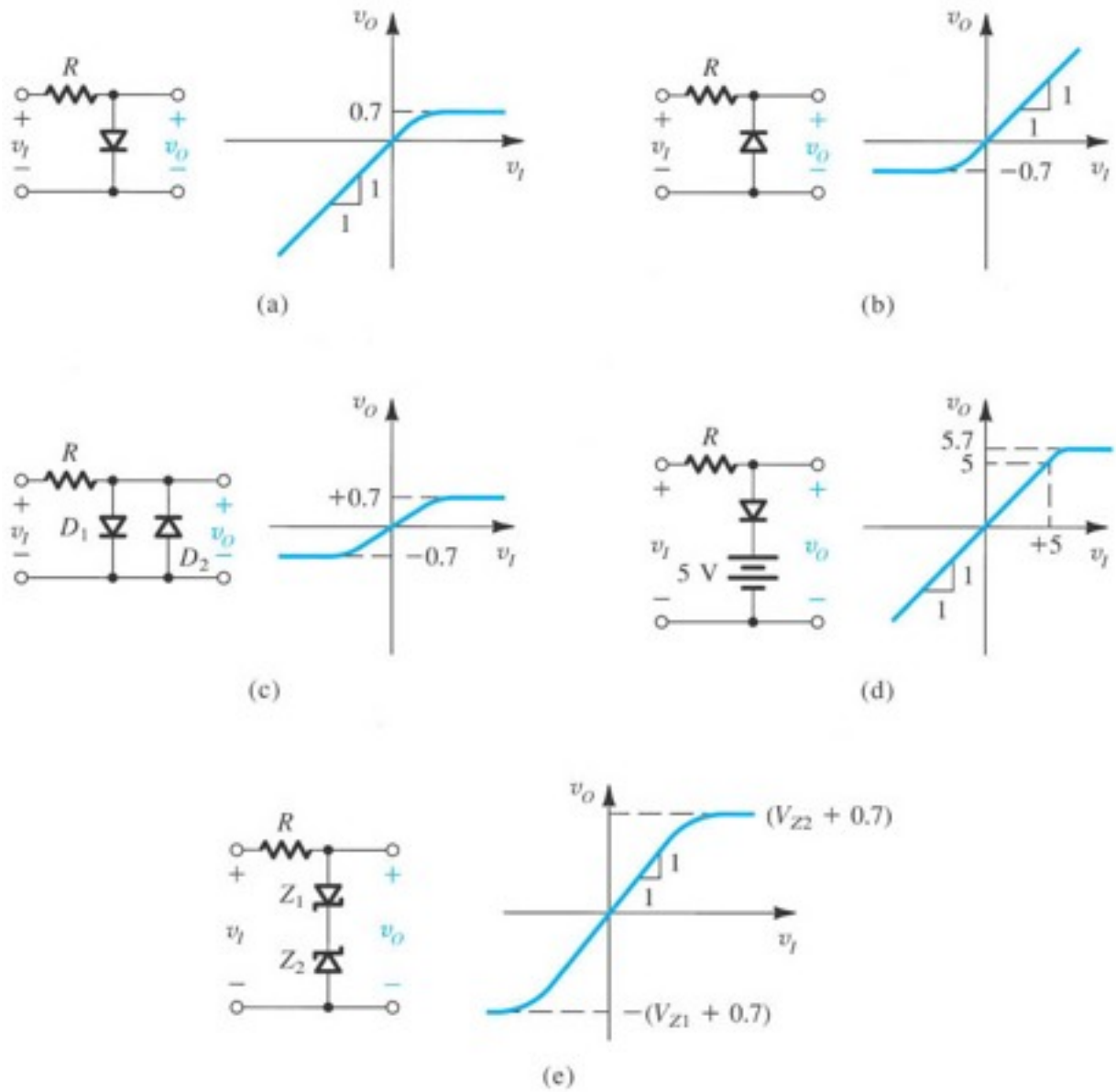

**Figure 3.35** A variety of basic limiting circuits.



 



Figure E3.27

 


**Figure 3.36** The clamped capacitor or dc restorer with a square-wave input and no load.

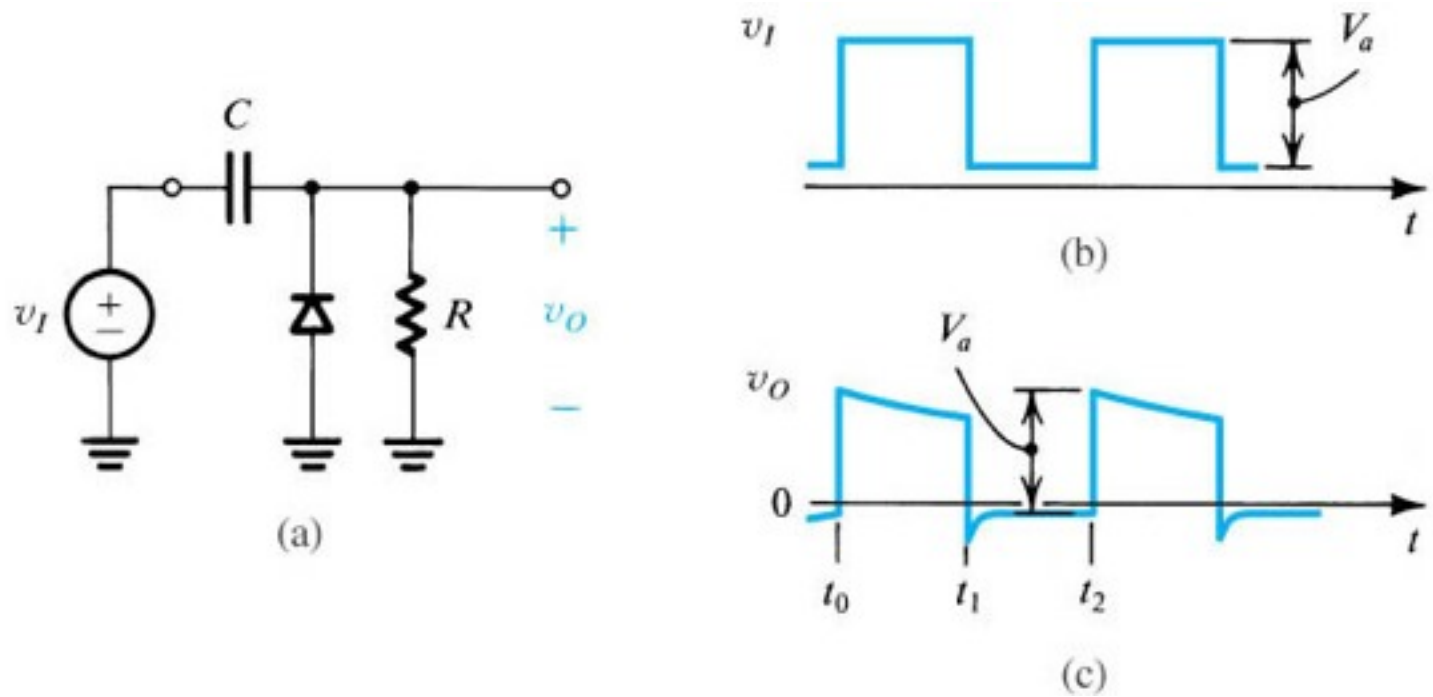

**Figure 3.37** The clamped capacitor with a load resistance  $R$ .

 


(a)

 


(b)

**Figure 3.38** Voltage doubler: (a) circuit; (b) waveform of the voltage across  $D_1$ .
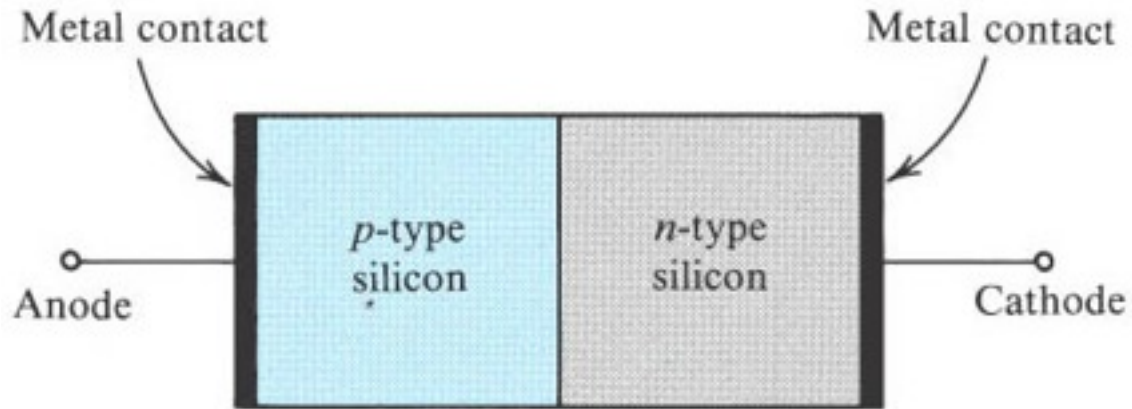 
# Struttura fisica del diodo

 


**Figure 3.39** Simplified physical structure of the junction diode. (Actual geometries are given in Appendix A.)

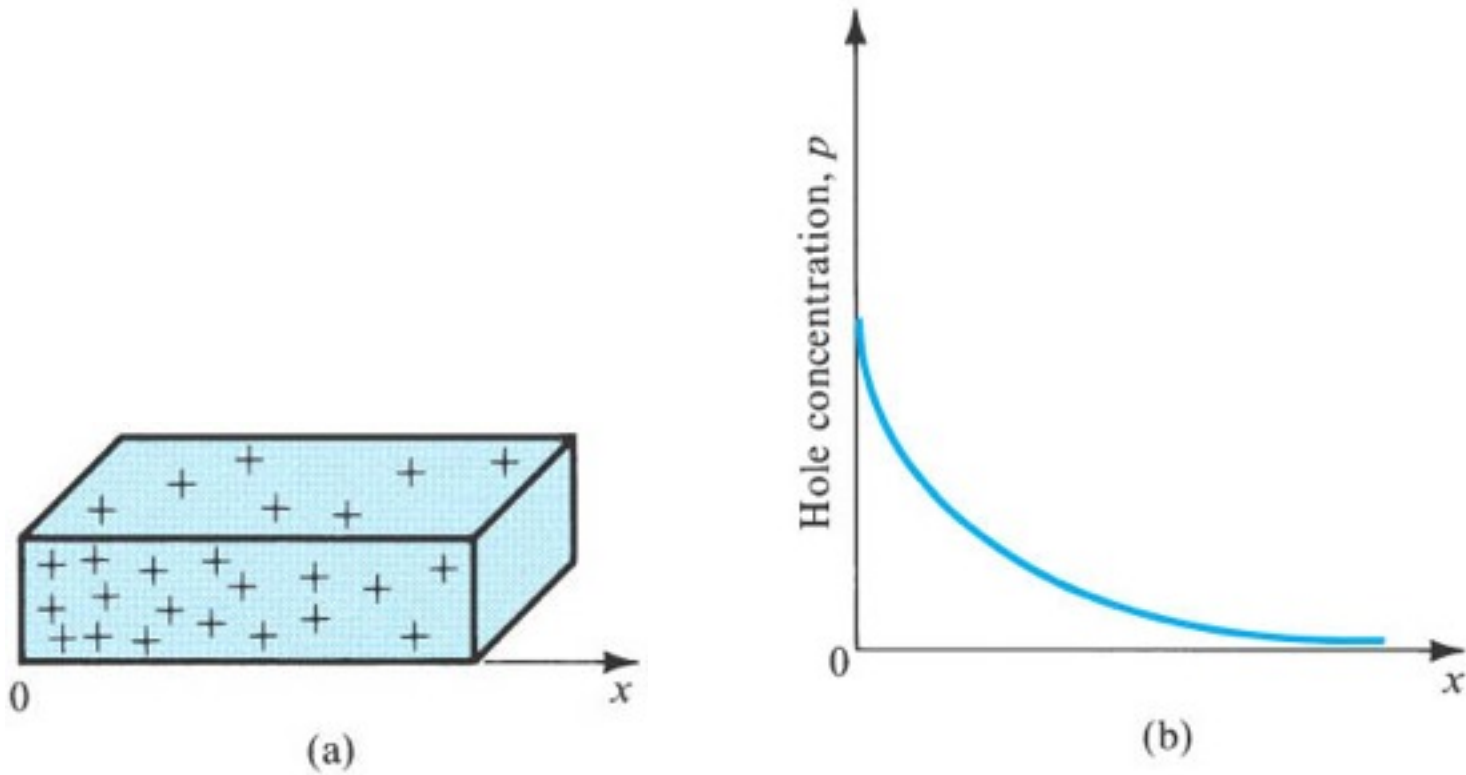


**Figure 3.40** Two-dimensional representation of the silicon crystal. The circles represent the inner core of silicon atoms, with +4 indicating its positive charge of  $+4q$ , which is neutralized by the charge of the four valence electrons. Observe how the covalent bonds are formed by sharing of the valence electrons. At 0 K, all bonds are intact and no free electrons are available for current conduction.

 





**Figure 3.41** At room temperature, some of the covalent bonds are broken by thermal ionization. Each broken bond gives rise to a free electron and a hole, both of which become available for current conduction.




**Figure 3.42** A bar of intrinsic silicon **(a)** in which the hole concentration profile shown in **(b)** has been created along the  $x$ -axis by some unspecified mechanism.




**Figure 3.43** A silicon crystal doped by a pentavalent element. Each dopant atom donates a free electron and is thus called a donor. The doped semiconductor becomes  $n$  type.

 

**Figure 3.44** A silicon crystal doped with a trivalent impurity. Each dopant atom gives rise to a hole, and the semiconductor becomes *p* type.

 


(a)

 


(b)


**Figure 3.45** (a) The *pn* junction with no applied voltage (open-circuited terminals). (b) The potential distribution along an axis perpendicular to the junction.

 

  **Figure 3.46** The  $pn$  junction excited by a constant-current source  $I$  in the reverse direction. To avoid breakdown,  $I$  is kept smaller than  $I_S$ . Note that the depletion layer widens and the barrier voltage increases by  $V_R$  volts, which appears between the terminals as a reverse voltage.

 


**Figure 3.47** The charge stored on either side of the depletion layer as a function of the reverse voltage  $V_R$ .

 


**Figure 3.48** The  $pn$  junction excited by a reverse-current source  $I$ , where  $I > I_S$ . The junction breaks down, and a voltage  $V_Z$ , with the polarity indicated, develops across the junction.

 




**Figure 3.49** The *pn* junction excited by a constant-current source supplying a current  $I$  in the forward direction. The depletion layer narrows and the barrier voltage decreases by  $V$  volts, which appears as an external voltage in the forward direction.




**Figure 3.50** Minority-carrier distribution in a forward-biased  $pn$  junction. It is assumed that the  $p$  region is more heavily doped than the  $n$  region;  $N_A \gg N_D$ .



$$i_D = I_S (e^{v_D/nV_T} - 1)$$

$$C_D = C_d + C_j = \frac{\tau_T}{V_T} I_S e^{v_D/nV_T} + C_{j0} / \left(1 - \frac{v_D}{V_0}\right)^m$$

**Figure 3.51** The SPICE diode model.

 

**Figure 3.52** Equivalent-circuit model used to simulate the zener diode in SPICE. Diode  $D_1$  is ideal and can be approximated in SPICE by using a very small value for  $n$  (say  $n = 0.01$ ).

PARAMETERS:

$$C = 520\mu$$


$$R = 191$$

$$R_{\text{isolation}} = 100E6$$


$$R_{\text{load}} = 200$$

$$R_s = 0.5$$


$$\begin{aligned} V_{\text{OFF}} &= 0 \\ V_{\text{AMPL}} &= 169 \\ \text{FREQ} &= 60 \end{aligned}$$

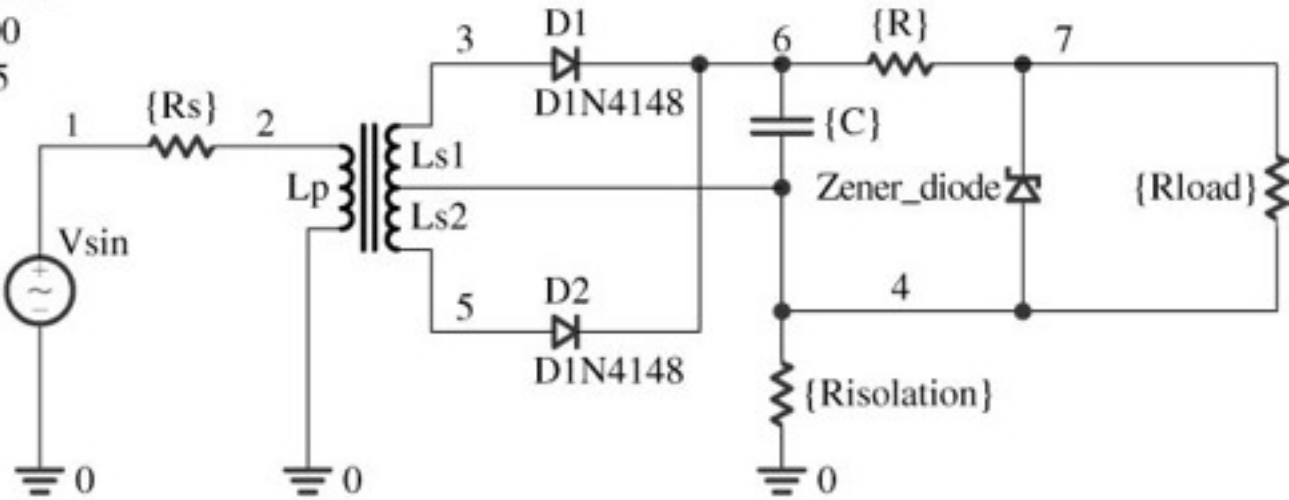

**Figure 3.53** Capture schematic of the 5-V dc power supply in Example 3.10.

 

**Figure 3.54** The voltage  $v_C$  across the smoothing capacitor  $C$  and the voltage  $v_O$  across the load resistor  $R_{\text{load}} = 200 \Omega$  in the 5-V power supply of Example 3.10.

 


**Figure 3.55** The output-voltage waveform from the 5-V power supply (in Example 3.10) for various load resistances:  $R_{load} = 500 \Omega$ ,  $250 \Omega$ ,  $200 \Omega$ , and  $150 \Omega$ . The voltage regulation is lost at a load resistance of  $150 \Omega$ .

PARAMETERS:

C1 = 1u

C2 = 1u


VOFF = 0  
VAMPL = 10V  
FREQ = 1K

 


(a)

  **Figure E3.35 (a)** Capture schematic of the voltage-doubler circuit (in Exercise 3.35).

 





**Figure E3.35 (Continued) (b)** Various voltage waveforms in the voltage-doubler circuit. The top graph displays the input sine-wave voltage signal, the middle graph displays the voltage across diode  $D_1$ , and the bottom graph displays the voltage that appears at the output.



**Figure P3.2**




(a)

 


(b)


**Figure P3.3**

 


(a)

 


(b)

 


(c)

 

(e)

 


(d)

 


(f)


**Figure P3.4** (Continued)

 


(g)

 


(h)

 

(i)

 


(j)


 


(k)

**Figure P3.4** (Continued)

 

**Figure P3.5**

  

**Figure P3.6**




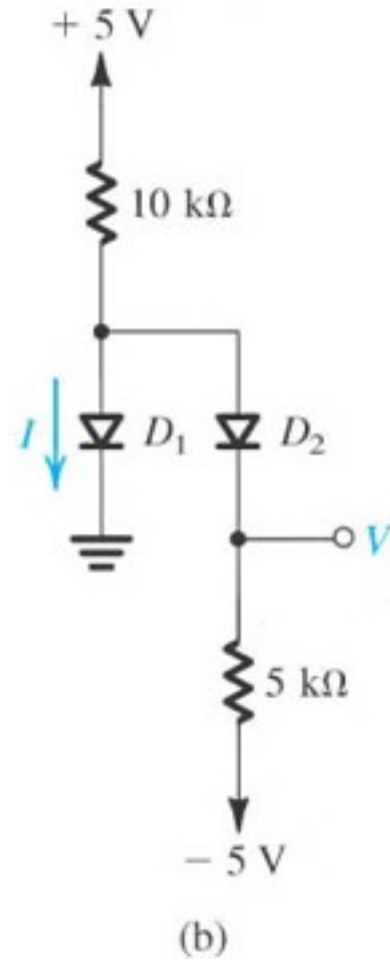


Figure P3.9

 

 


(a)

 


(b)

Figure P3.10

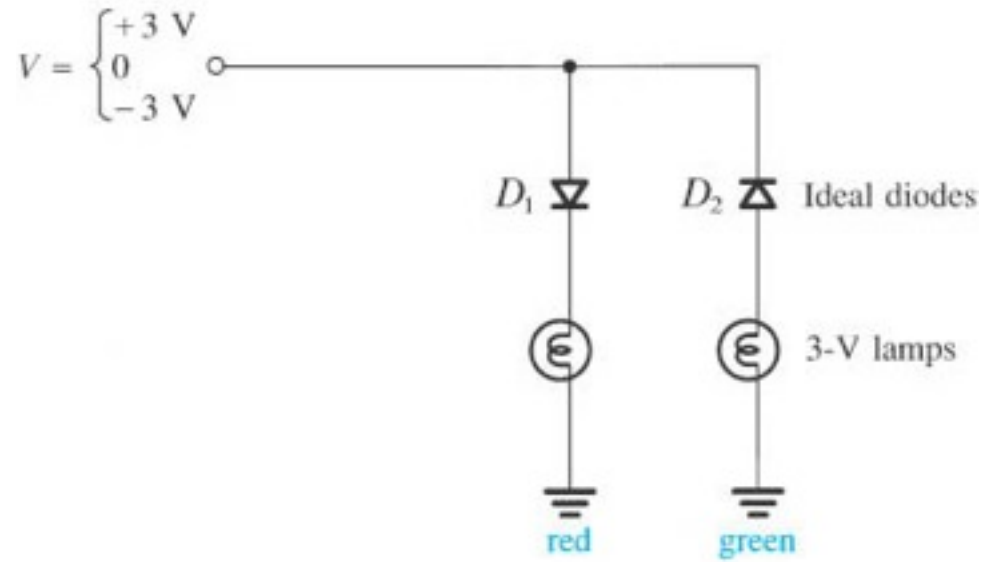

**Figure P3.16**

 

**Figure P3.23**



 



Figure P3.25

 


**Figure P3.26**

   

**Figure P3.28**

 


**Figure P3.54**

 


**Figure P3.56**

 





**Figure P3.57**



**Figure P3.58**



**Figure P3.59**

 

**Figure P3.63**



 


Figure P3.82

 

**Figure P3.91**

 

**Figure P3.92**

 
 
 
 
 
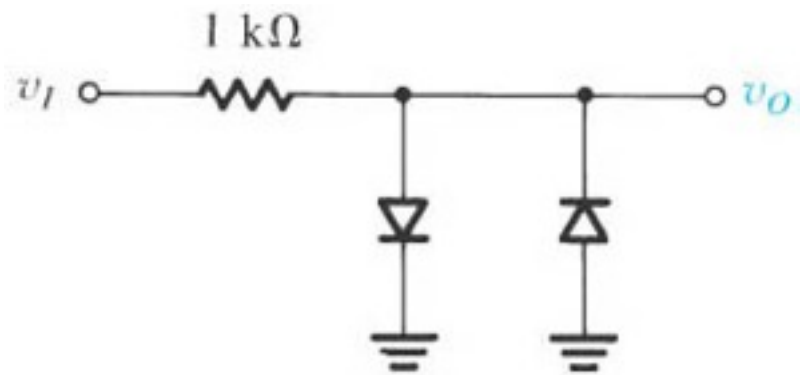


Figure P3.93

 





**Figure P3.97**



**Figure P3.98**



**Figure P3.102**

 

**Figure P3.103**


 
 


Figure P3.105

 

**Figure P3.108**